

# Problema extra 2.

18. ¿Qué fem se requiere para lograr que pase una corriente de 60mA a través de una resistencia de  $20\text{k}\Omega$ ? Si esta misma fem se aplica a una resistencia de  $300\Omega$ , ¿cuál será la nueva corriente?